




Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet kemijskog  
inženjerstva i tehnologije



## Vježba 14.


## PROVODNOST ELEKTROLITA

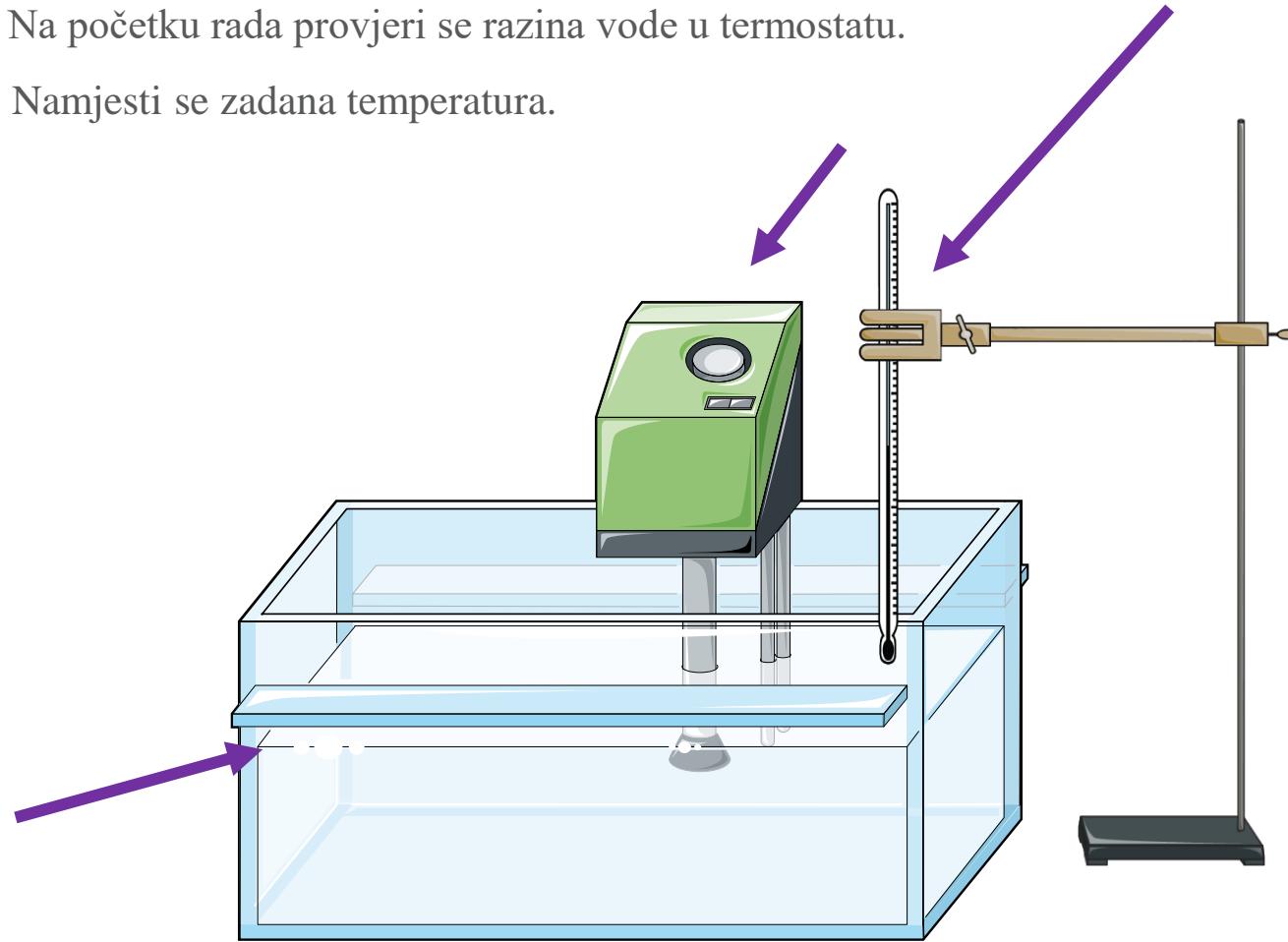1. Na početku rada provjeri se razina vode u termostatu.
2. Namjesti se zadana temperatura.




- 2
3. Temperatura se očitava na kontrolnom živinom termometru te bilježi nekoliko puta tijekom vježbe.

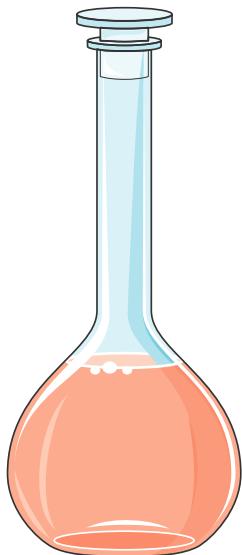
- Pripreme se otopine **zadanog jakog i slabog elektrolita**.
- Iz koncentriranijih otopina naprave se dodatne 3 otopine manjih koncentracija jakog i slabog elektrolita.
- Pripremljene otopine se potom preliju u epruvete.




Jaki elektrolit

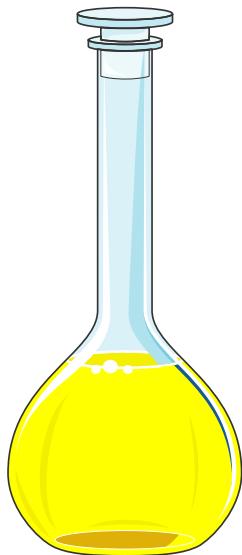

Slabi elektrolit

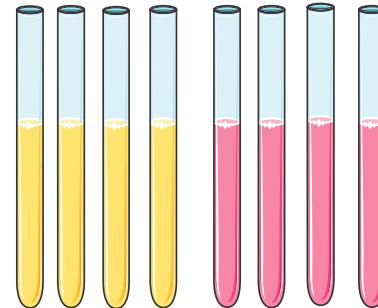


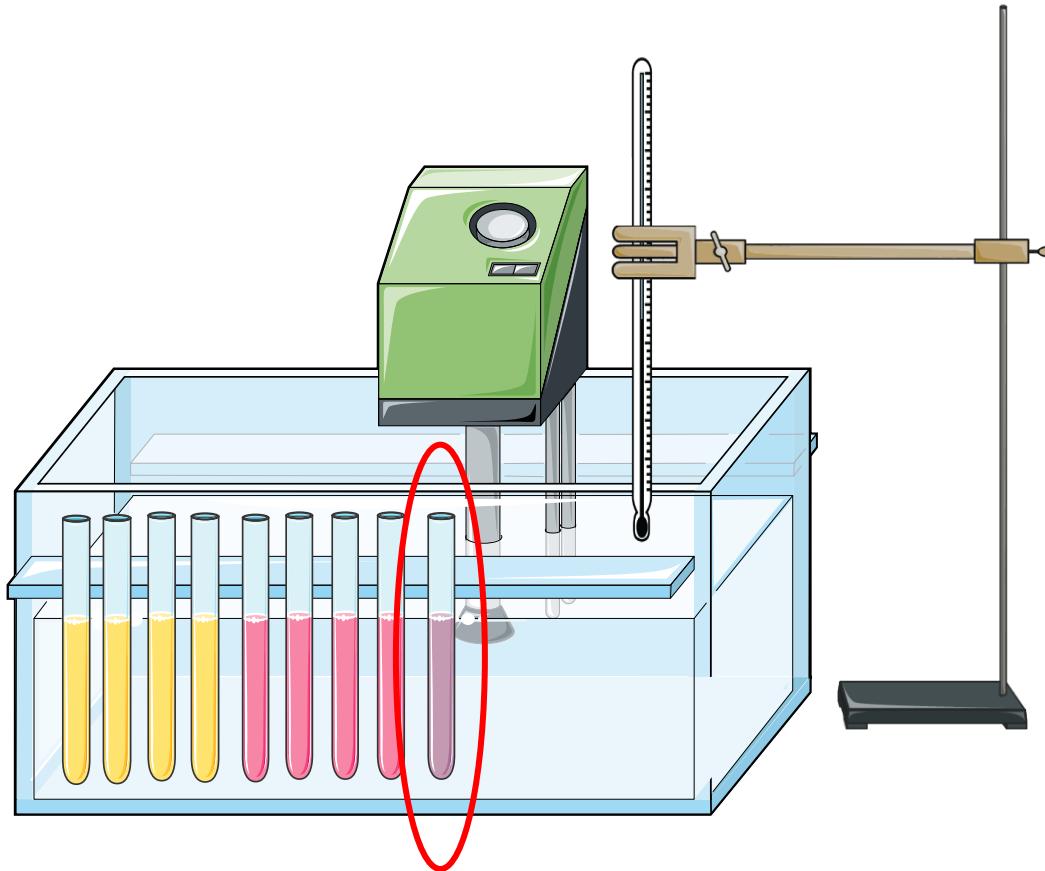- Epruvete se premještaju u termostat u kojem je postignuta **zadana temperatura**.



- U devetu epruvetu ulije se  $0,020\text{ M}$  otopina KCl-a koja služi za određivanje kapaciteta konduktometrijskih ćelija.




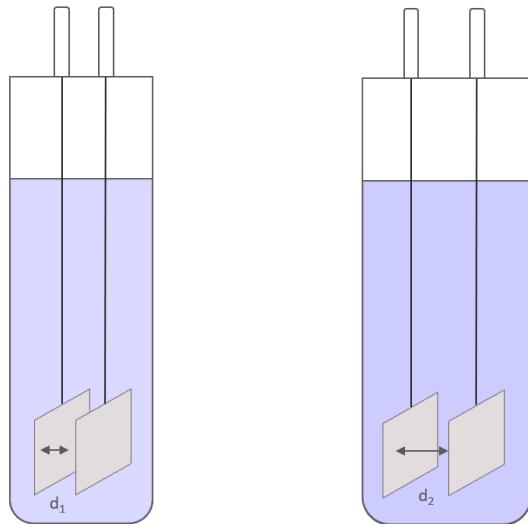
- Radi se s dvije konduktometrijske ćelije koje se razlikuju po površini i udaljenosti elektroda.
- Ćelija većeg kapaciteta (**razmaknutije elektrode**) služi za mjerjenje otpora **jakog elektrolita**.
- Ćelija manjeg kapaciteta (**bliže elektrode**) služi za mjerjenje otpora **slabog elektrolita**.



$$d_1 < d_2$$


# Princip rada Wheatstoneova mosta
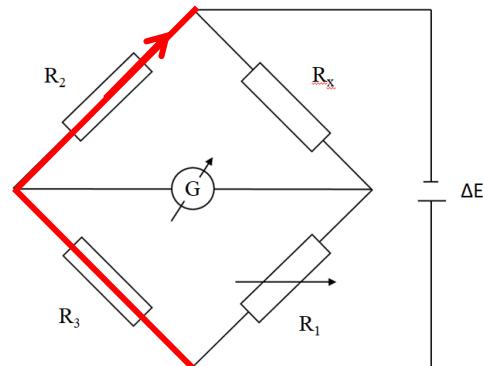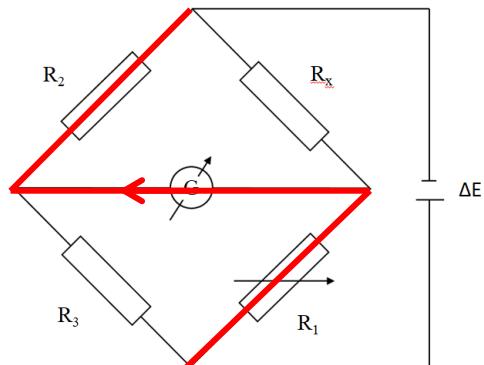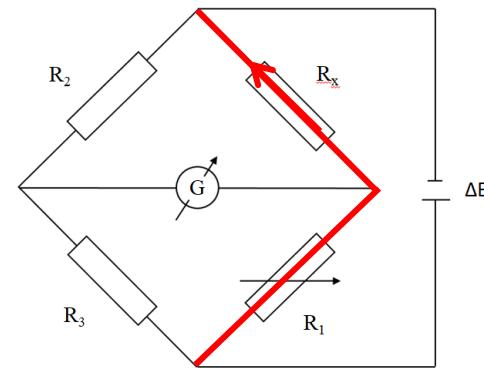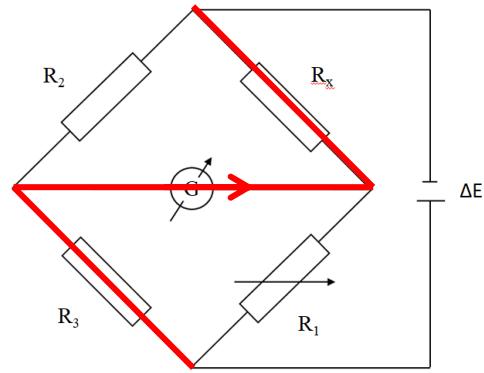
## Četiri načina protjecanja struje kroz most



# Princip rada Wheatstoneova mosta

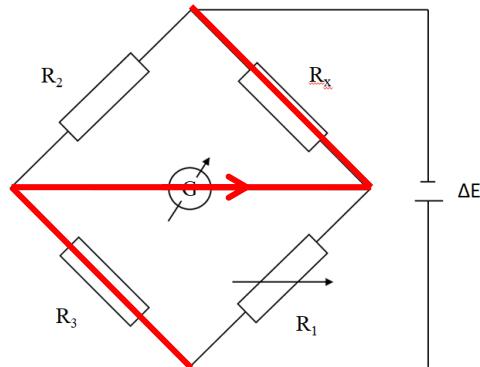
## Četiri načina protjecanja struje kroz most



Kad se uspostavi ravnoteža:

$$R_x/R_1 = R_2/R_3$$

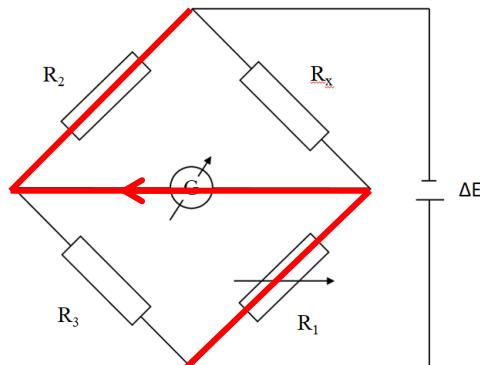
lijevi tokovi struje imaju jednak napon, ali suprotni smjer te zbog toga ne dolazi do prolaska struje kroz nul-instrument.



## Kohlrauschova adaptacija Wheatstoneovog mosta

- Poznati otpori
- Promjenjivi otpor
- Nepoznati otpor

- Nul-instrument


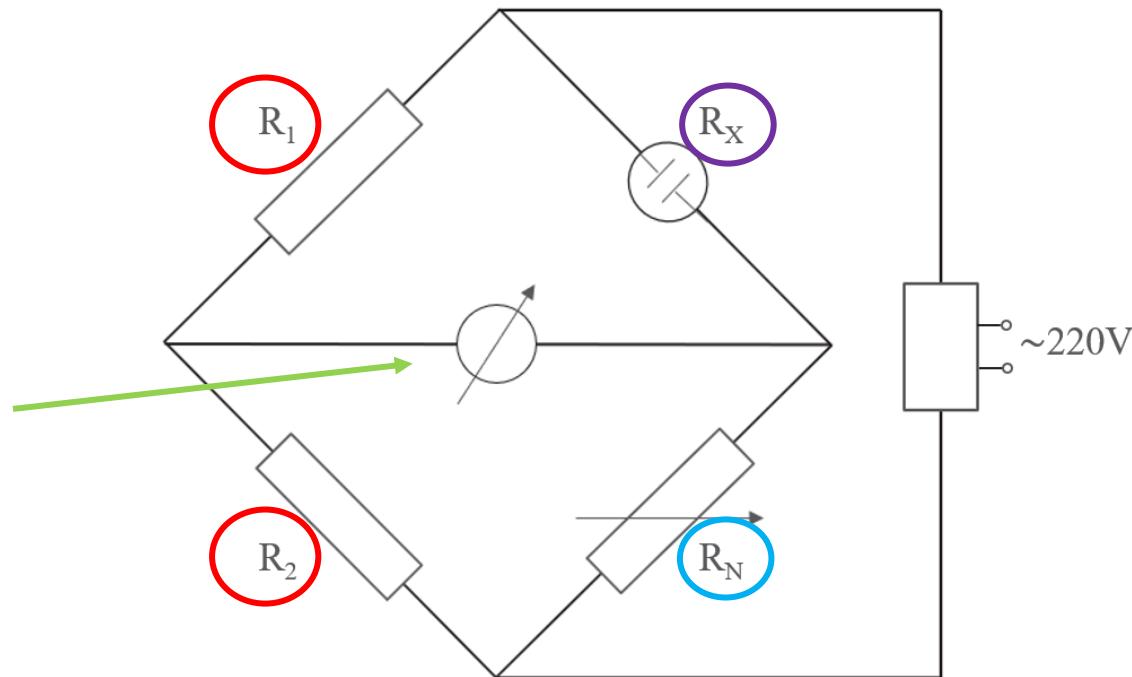


Uz pomoć aparature u laboratoriju cilj je postići minimalni protok struje kroz nul-instrument te uz pomoć navedene jednadžbe  $R_x/R_N = R_1/R_2$  odrediti otpor elektrolita.



- Poznati otpori
- Promjenjivi otpor
- Nepoznati otpor
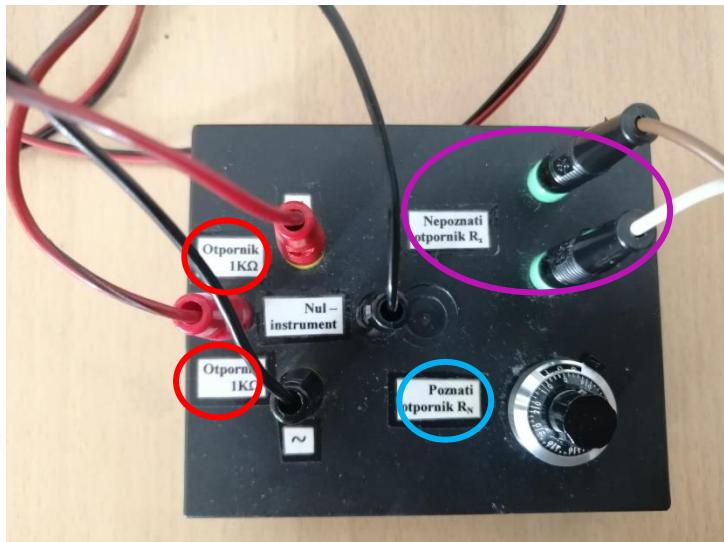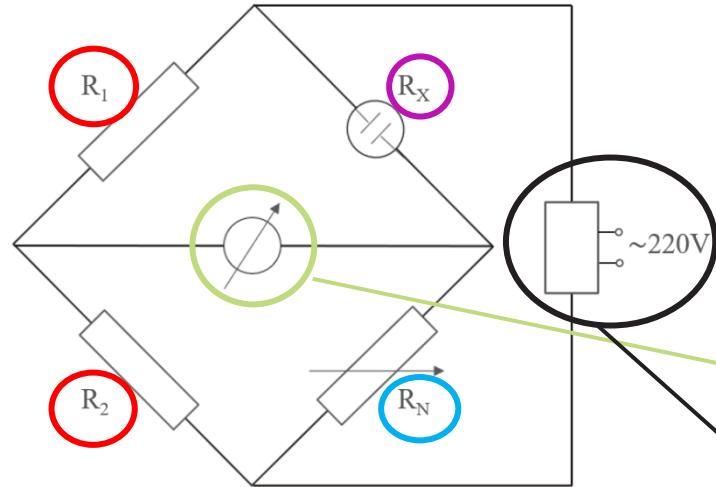
## Aparatura

- Nul-instrument
- Izvor izmjeničnog napona




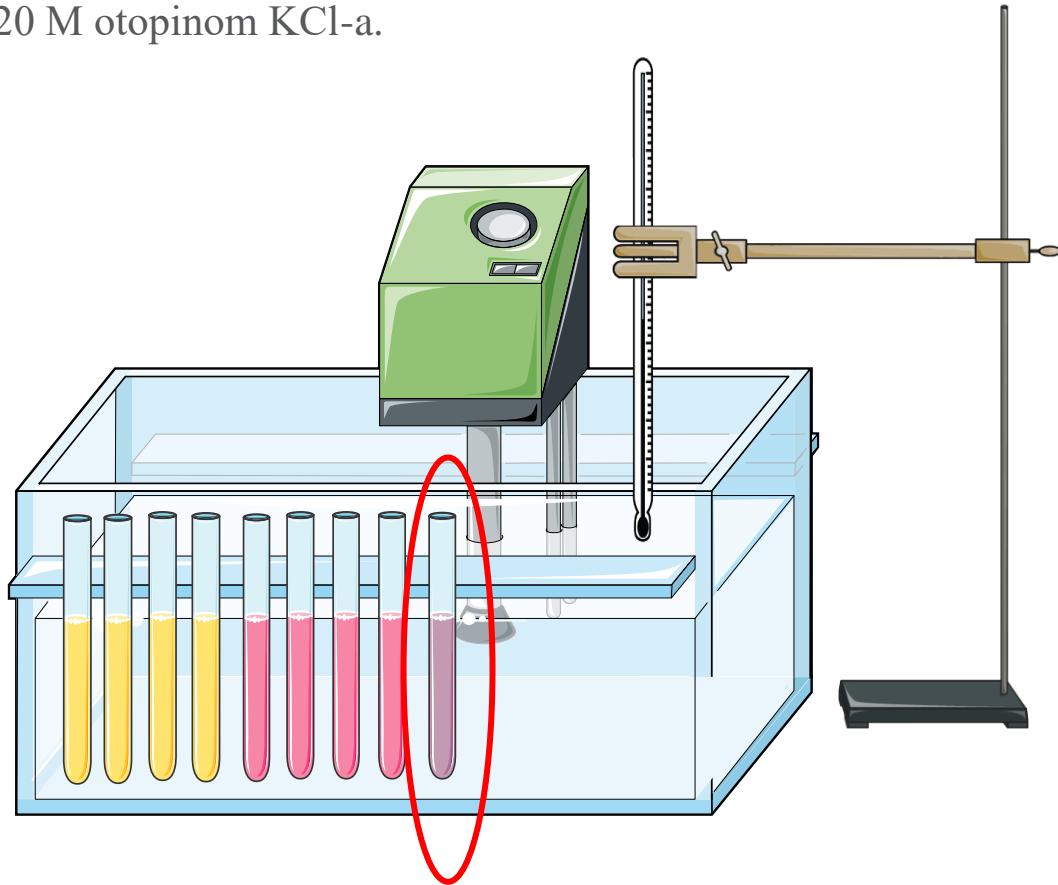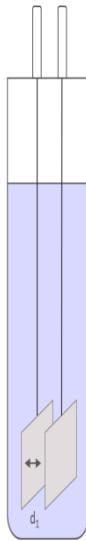- Za početak određuje se kapacitet čelije.
- Čelija se uranja u epruvetu s 0,020 M otopinom KCl-a.



## Kako mjerimo?

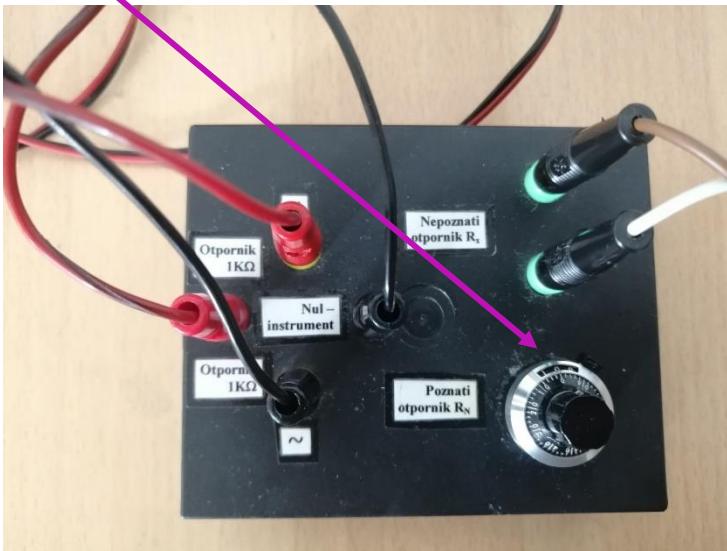1. Nul-instrument namjesti se na najmanju osjetljivost ( $0,1\times$ ), a promjenjivi otpor  $R_N$  na nulu.



- Okretanjem promjenjivog otpora  $R_N$ , kazaljka **nul-instrumenta** približava se nuli.



- Kad kazaljka dođe na nulu, osjetljivost **nul-instrumenta** poveća se za jedan korak ( na  $1\times$  ) .



- Taj postupak ponavlja se redom  $1 \times, 10 \times, 100 \times, 1000 \times$ .
- Kad je na najvećoj osjetljivosti ( $1000 \times$ , iznimno  $100 \times$  - ako se na  $1000 \times$  kazaljka ne može namjestiti na minimum struje) postignut minimum struje, zapiše se konačna vrijednost  $R_N$ .

$c / \text{mol dm}^{-3}$	$R_N / \Omega$
0,020 KCl	150 154 152
0,015 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	117 119 118
0,045	
0,070	
0,100	
0,020 KCl	56 53 54
0,014 HCOOH	1070 1065 1067
0,045	
0,070	
0,100	

- Kada je završeno baždarenje ćelije, ćelija se ispire destiliranom vodom i premješta u epruvetu s najnižom koncentracijom elektrolita.
- Mjeri se na opisan način, od otopina niže koncentracije prema višoj.
- Za svaki elektrolit mjerenje se ponavlja **3 puta**.

$c / \text{mol dm}^{-3}$	$R_N / \Omega$
0,020 KCl	150 154 152
0,015 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	117 119 118
0,045	
0,070	
0,100	
0,020 KCl	56 53 54
0,014 HCOOH	1070 1065 1067
0,045	
0,070	
0,100	

- Vrijednosti  $\kappa$  ( $0,020 \text{ mol dm}^{-3}$  KCl,  $t$ ) i  $\lambda_0(t)$  interpoliraju se iz literaturnih vrijednosti u prilogu skripte.
- Iz izračunatih vrijednosti potrebno je na zajedničkom grafu nacrtati ovisnosti  $\lambda$  o  $\sqrt{c}$  za jaki elektrolit i slabi elektrolit.
- Potrebno je grafički odrediti  $\lambda_0$  za jaki elektrolit ekstrapoliranjem pravca na ordinatu.
- Potrebno je nacrtati graf  $1/\lambda$  u ovisnosti o  $\lambda \cdot c$  za slabi elektrolit te grafički odrediti  $\lambda_0$  za slabi elektrolit ekstrapoliranjem pravca na ordinatu.